 


(19) 2 4-bit registers R1 and R2

$C_0: R2 \leftarrow 0$

$C_1: R2 \leftarrow \overline{R2}$

$C_2: R2 \leftarrow R1$



(22) A register cell for register B: $S_L: B \leftarrow B+A$
 $S_0: B \leftarrow B+1$

B_i	A_i	C_i	B_{i+1}	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

S_0	B_i	C_{B_i+1}	B_{i+1}	C_{i+1}
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

B_i	B_{i+1}	C_{i+1}
0	1	0
1	0	1

