
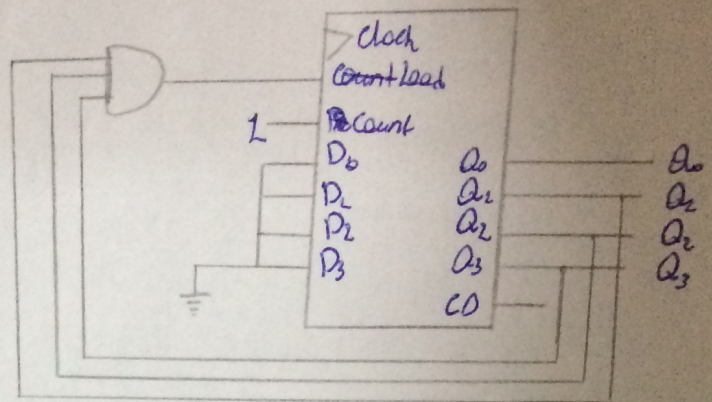



11) Using the synchronous binary counter and AND gate

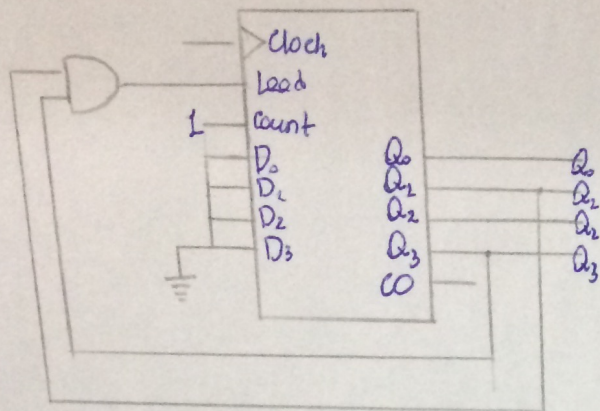a) Counter 0000 through 1010      b) Counter 0000 through 1110



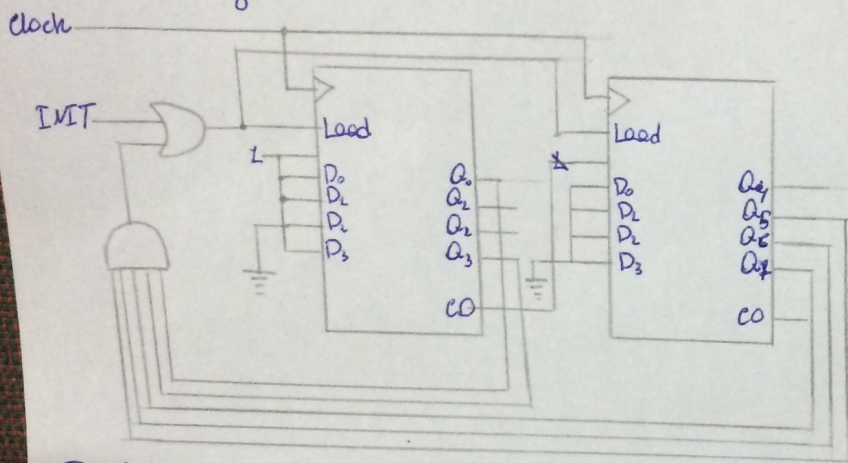12) Binary counter that counts from decimal 11 through 233

In binary: 233: 11101001 where the order is  $Q_7 Q_6 Q_5 Q_4 Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$



15) Counter with the repeated sequence: 0, 2, 1, 3, 4, 5, 7

Present State			Next State		
A	B	C	D <sub>A</sub>	D <sub>B</sub>	D <sub>C</sub>
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0

A	BC	00	01	10	11
0				1	1
1		1	1	1	1

$$D_A = \overline{A}\overline{B} + A\overline{B} + \overline{A}BC$$

A	BC	00	01	10	11
0			1	1	1
1			1	1	1

$$D_C = \overline{B}C + B\overline{C} = B \oplus C$$

A	BC	00	01	10	11
0		1	1		
1		1	1		

$$D_B = \overline{B}$$

